

Türen Türöffner mit zusätzlichem Funktaster steuern

Ausgangslage:

Bei Arztpraxen, Verkaufslokalen Büros etc. eine Türe mit einem Funktaster ansteuern.


Lösung:

Ein ALADIN Funkempfänger wird am Türöffner angeschlossen via Funktaster (einer oder mehrere) gesteuert.

Der Funk-Empfänger wird in der Funktion «Impuls» eingelernt.

Besonderheiten:

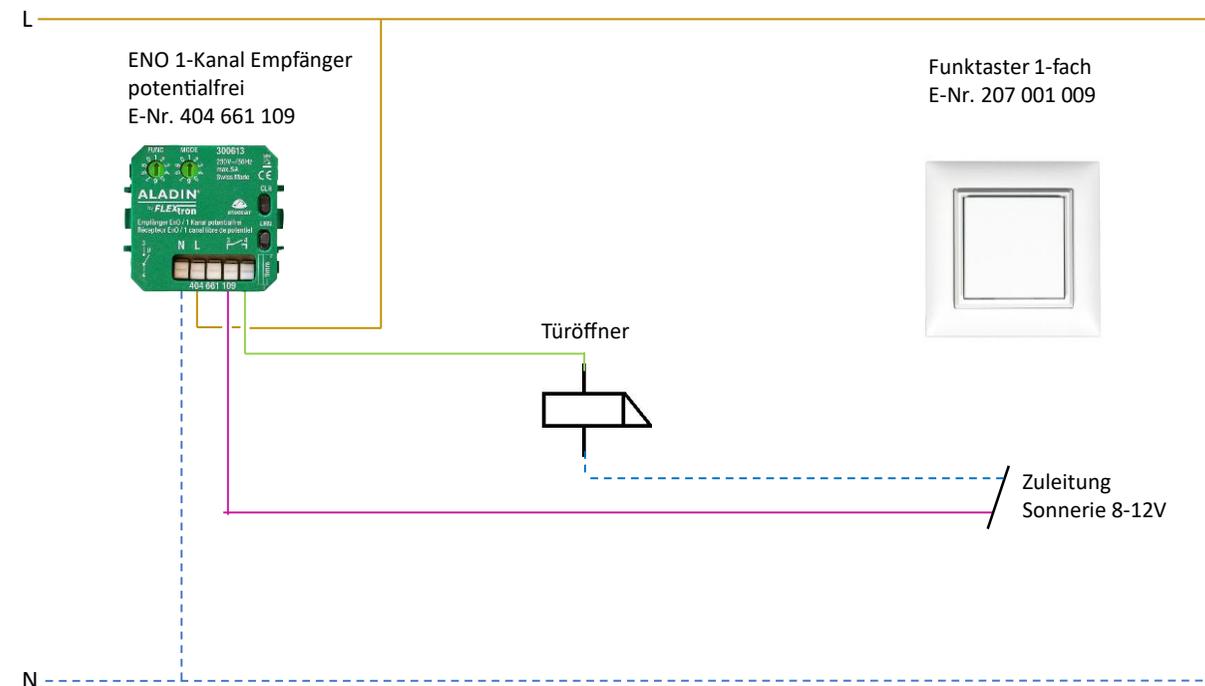- Es ist immer die Funktion «Impuls mit Notstopp 5s» zu verwenden (bei unsicheren Funkstrecken)
- Alternative: Empfänger verwenden mit 24V (404 662 029) oder 12 V (404 662 019)
- In öffentlichen Bauten eher Funktaster mit bedruckten Tasten verwenden.



Produkte:

- 207 001 009 ALADIN Funktaster unbedruckt, weiss
- 404 661 109 ALADIN EnO Empfänger 230V, potentialfrei

Programmierung:

Schalt-Empfänger:

1. Empf.: Funktion einstellen **Func 3 / Mode 6**
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taster **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual