

### Licht - DALI Leuchte mit DALI PUSH-DIM via Funktaster Schalten und Dimmen

#### Ausgangslage:

Eine Leuchte mit DALI-Betriebsgerät mit Anschluss «PUSH-DIM» über einen Funktaster Schalten und Dimmen können. Ansteuerung via Funktaster, oder über konventionelle Taster.

#### Lösung:


Anschliessen des Funk-Empfängers ALADIN EnO 1-Kanal am PUSH-DIM Eingang des Betriebsgeräts. Konventionelle Taster werden parallel angeschlossen.

Der Funk-Empfänger wird als Impulsfunktion programmiert.

- Kurz drücken: Schalten EIN/AUS
- Lang drücken: Dimmen AUF/AB
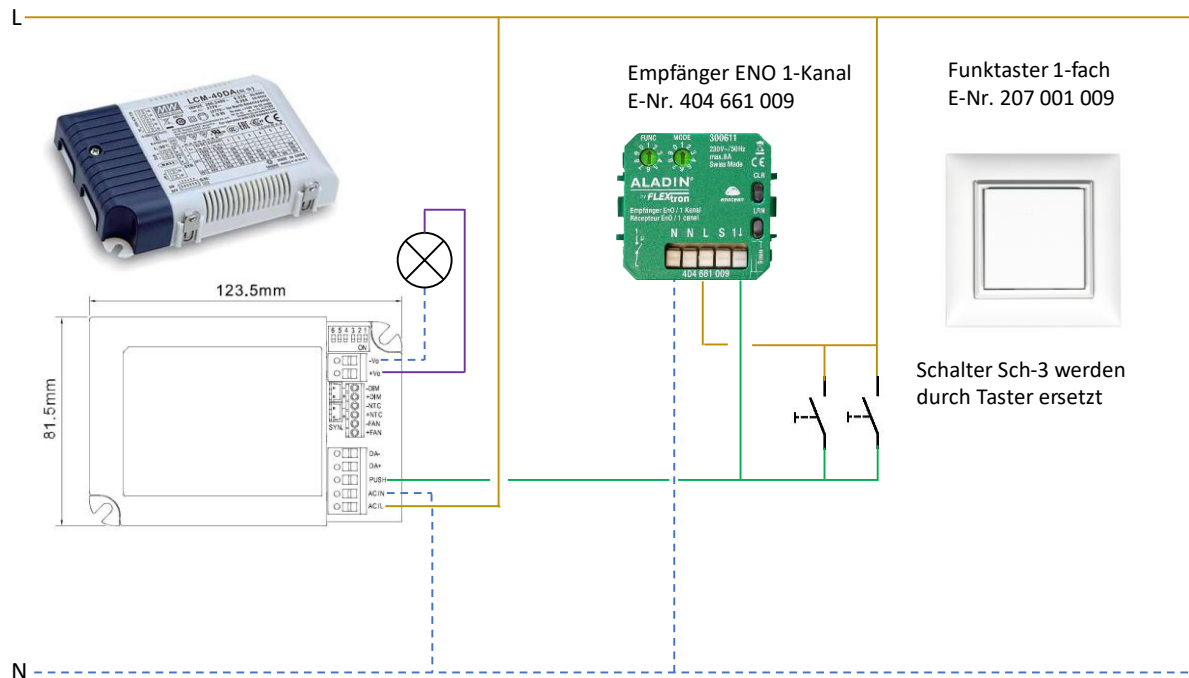
#### Besonderheit:

- Funktion 3 / Mode: Dies bietet den Vorteil, dass der Impuls nur während des Drückens (beides Wippenseiten) dauert. Ein Notstopp (nach 5 Sek) des Empfängers verhindert zudem, dass der PUSH-DIM-Eingang bei langem Drücken, oder bei Funkstörung blockiert werden kann.



#### Produkte:

- 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-fach, unbedruckt
- 404 661 009 ALADIN EnO, 1-Kanal, 230V, 8A

#### Programmierung:

Empfänger Schalten, 1-Kanal, 230V

1. Empf.: Funktion / Modus einstellen **Func3/Mode6**
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taster **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual